

# Máquinas de estados finitos

## Prática

Prof. Roberto de Matos

[roberto.matos@ifsc.edu.br](mailto:roberto.matos@ifsc.edu.br)



**INSTITUTO  
FEDERAL**  
Santa Catarina

---

Câmpus  
São José

- Descrição VHDL de uma FSM
- Atribuição de estado
- *Buffer* de saída *Moore*



- Descrição VHDL de uma FSM
- Atribuição de estado
- *Buffer* de saída *Moore*

## Leitura Recomendada:

Capítulo 10 do livro: *RTL Hardware Design Using VHDL*




## Descrição VHDL de uma FSM

- Siga o diagrama de blocos básico
- Codifique a lógica do próximo estado e de saída de acordo com o diagrama de estado/ASM
- Use tipo de dados enumerado para estados




# Descrição VHDL de uma FSM

 


 
# FSM - Codificação multi-segmento

- Estilo de codificação multi-segmento:
  - 4 blocos no diagrama de blocos
  - 4 segmentos de código em VHDL
  - *Listing 10.1*: Arquitetura `mult_seg_arch` em `list_10_01_to_06_memctrl.vhd`


  
## Listing 10.1 - Arquitetura mult\_seg\_arch



```
1  -----
2  -- Listing 10.1 memory controller FSM
3  -----
4  library ieee;
5  use ieee.std_logic_1164.all;
6  entity mem_ctrl is
7  port(
8      clk, reset: in std_logic;
9      mem, rw, burst: in std_logic;
10     oe, we, we_me: out std_logic
11 );
12 end mem_ctrl ;
13
14 architecture mult_seg_arch of mem_ctrl is
15     type mc_state_type is
16         (idle, read1, read2, read3, read4, write);
17     signal state_reg, state_next: mc_state_type;
18 begin
19     -- state register
20     process(clk, reset)
21     begin
22         if (reset='1') then
23             state_reg <= idle;
24         elsif (clk'event and clk='1') then
25             state_reg <= state_next;
26         end if;
27     end process;
```





 
 
## Listing 10.1 - Arquitetura mult\_seg\_arch

```
28 -- next-state logic
29 process(state_reg,mem,rw,burst)
30 begin
31   case state_reg is
32     when idle =>
33       if mem='1' then
34         if rw='1' then
35           state_next <= read1;
36         else
37           state_next <= write;
38         end if;
39       else
40         state_next <= idle;
41       end if;
42     when write =>
43       state_next <= idle;
44     when read1 =>
45       if (burst='1') then
46         state_next <= read2;
47       else
48         state_next <= idle;
49       end if;
50     when read2 =>
51       state_next <= read3;
52     when read3 =>
53       state_next <= read4;
54     when read4 =>
55       state_next <= idle;
56   end case;
57 end process;
```


  
## Listing 10.1 - Arquitetura mult\_seg\_arch

```
58 -- Moore output logic
59 process(state_reg)
60 begin
61     we <= '0'; -- default value
62     oe <= '0'; -- default value
63     case state_reg is
64         when idle =>
65         when write =>
66             we <= '1';
67         when read1 =>
68             oe <= '1';
69         when read2 =>
70             oe <= '1';
71         when read3 =>
72             oe <= '1';
73         when read4 =>
74             oe <= '1';
75     end case;
76 end process;
```



## Listing 10.1 - Arquitetura mult\_seg\_arch

```

77 -- Mealy output logic
78 process(state_reg,mem,rw)
79 begin
80     we_me <= '0'; -- default value
81     case state_reg is
82     when idle =>
83         if (mem='1') and (rw='0') then
84             we_me <= '1';
85         end if;
86     when write =>
87     when read1 =>
88     when read2 =>
89     when read3 =>
90     when read4 =>
91     end case;
92 end process;
93 end mult_seg_arch;



```

Ou, simplesmente:

```


77 we_me <= '1' when ((state_reg=idle) and
78                     (mem='1') and
79                     (rw='0')) else
80                     '0';

```

  
 
# FSM - Codificação com dois segmentos

- Um segmento para o registrador
- Um segmento para o circuito combinacional:
  - Combinando as lógicas do próximo estado e das saídas *Moore* e *Mealy* juntos.
- *Listing 10.2*: Arquitetura `two_seg_arch` em `list_10_01_to_06_memctrl.vhd`



## Listing 10.2 - Arquitetura two\_seg\_arch (lógica combinada)

```



113 -- next-state logic and output logic
114 process(state_reg,mem,rw,burst)
115 begin
116     oe <= '0';    -- default values
117     we <= '0';
118     we_me <= '0';
119     case state_reg is
120     when idle =>
121         if mem='1' then
122             if rw='1' then
123                 state_next <= read1;
124             else
125                 state_next <= write;
126                 we_me <= '1';
127             end if;
128         else
129             state_next <= idle;
130         end if;
131     when write =>
132         state_next <= idle;
133         we <= '1';
134     when read1 =>
135         if (burst='1') then
136             state_next <= read2;
137         else
138             state_next <= idle;
139         end if;
140         oe <= '1';

```

```

141     when read2 =>
142         state_next <= read3;
143         oe <= '1';
144     when read3 =>
145         state_next <= read4;
146         oe <= '1';
147     when read4 =>
148         state_next <= idle;
149         oe <= '1';
150     end case;
151 end process;

```

  

# Atribuição de Estado

# Atribuição de Estado

- Atribua representações binárias a estados simbólicos.
- Em uma FSM síncrona:
  - Todas as atribuições funcionam
  - Uma boa atribuição reduz a complexidade da lógica do próximo estado/saída
- Atribuições típicas:
  - Binário, *gray-code*, *one-hot*, quase *one-hot*
- Exemplo:

|       | Binary<br>assignment | Gray code<br>assignment | One-hot<br>assignment | Almost one-hot<br>assignment |
|-------|----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|
| idle  | 000                  | 000                     | 000001                | 00000                        |
| read1 | 001                  | 001                     | 000010                | 00001                        |
| read2 | 010                  | 011                     | 000100                | 00010                        |
| read3 | 011                  | 010                     | 001000                | 00100                        |
| read4 | 100                  | 110                     | 010000                | 01000                        |
| write | 101                  | 111                     | 100000                | 10000                        |



## ■ Implícito:

```
type mc_state_type is (idle, read1, read2, read3, read4, write);  
attribute enum_encoding: string;  
attribute enum_encoding of mc_state_type :  
    type is "0000 0100 1000 1001 1010 1011";
```

## ■ Explícito: usando *std\_logic\_vector*

## ■ Listing 10.4: Arquitetura state\_assign\_arch em *list\_10\_01\_to\_06\_memctrl.vhd*

```
211 architecture state_assign_arch of mem_ctrl is  
212     constant idle: std_logic_vector(3 downto 0):="0000";  
213     constant write: std_logic_vector(3 downto 0):="0100";  
214     constant read1: std_logic_vector(3 downto 0):="1000";  
215     constant read2: std_logic_vector(3 downto 0):="1001";  
216     constant read3: std_logic_vector(3 downto 0):="1010";  
217     constant read4: std_logic_vector(3 downto 0):="1011";  
218     signal state_reg,state_next: std_logic_vector(3 downto 0);  
219 begin
```





- Muitas representações binárias não são usadas
- O que acontece se o FSM entrar em um estado não utilizado?
  - Ignorar a condição
  - FSM seguro (tolerante a falhas): chega a um estado de erro ou retorna ao estado inicial.
- Fácil para a atribuição explícita de estado.



Fim!